

《数字系统基础》模拟考试题

一. 逻辑运算与逻辑函数化简题

1. 利用逻辑代数基本公式和常用公式将下逻辑表达式化为最简与或式

$$Y = A + (B + C')' (A + B' + C)(A + B + C)$$

参考答案:

$$Y = A + (B + C')' ((A + C) + B') ((A + C) + B)$$

$$\therefore A + BC = (A + C)(A + B)$$

$$= A + (B + C)'(A + C)$$

$$\therefore \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$= A + B'C(A + C) = A + AB'C + B'C$$

$$= A + B'C$$

2. 利用卡诺图法将下面逻辑表达式化为最简与或式

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14)$$

参考答案:

$$Y = A'C'D + B'C' + B'D' + AD'$$

卡诺图如下:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	0	0
11	1	0	0	1
10	1	1	0	1

二. 电路如图 1 所示，请画出在 10 个 CP 脉冲和异步清零信号 Rd 作用下，各输出端 Q3, Q2, Q1, Q0 的电压波形。设触发器初态为 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1010$


 


图 1

 

参考答案:

触发器初态为 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1010$

JK 连接在一起，形成 T 触发器 输入为 1 功能是 翻转。


Q0 每个时钟下降沿翻转一次，其值依次为 10101010

然后 被 R 的信号清零 然后 10

Q1 当每个 Q0 的下降沿 翻转一次。然后 被 R 的信号清零，之后 再 翻转一次

Q2 与 Q0 相同

Q3 与 Q1 相同

 

三. 分析图 2 时序电路的逻辑功能。要求：

- (1) 写出电路的驱动方程
- (2) 写出状态方程和输出方程
- (3) 画出电路的状态转换图
- (4) 说明电路能否自启动。

 


图 2

参考答案:

驱动方程:

(1)

$$\begin{aligned} \text{FF3: } J_3 &= Q_2Q_1 \\ K_3 &= Q_3 \\ \text{FF2: } J_2 &= Q_1 \\ K_2 &= Q_3 \\ \text{FF1: } J_1 &= Q_3' \\ K_1 &= Q_2' \end{aligned}$$

(2)

JK 触发器特性方程: $Q^* = JQ' + K'Q$

状态方程:

$$Q_1^* = Q_3'Q_1' + Q_2Q_1$$

$$Q_2^* = Q_1Q_2' + Q_3'Q_2$$

$$Q_3^* = Q_2Q_1Q_3' + Q_3'Q_3 = Q_2Q_1Q_3'$$

输出方程:

$$Y = Q_3$$

(3)

状态方程:

$$Q1^* = Q3'Q1' + Q2Q1$$

$$0x0+x11$$


$$Q2^* = Q1Q2' + Q3'Q2$$

$$x01+01x$$

$$Q3^* = Q2Q1Q3' + Q3'Q3 = Q2Q1Q3'$$

$$011$$

Q3Q2Q1	Q3*Q2*Q1*	Y
000	001	0
001	010	0
010	011	0
011	111	0
100	000	1
101	010	1
110	000	1
111	001	1

 

(5) 能

四. 分析 Verilog 语言描述的电路模块 A 完成何种逻辑功能,要求根据模块描述语句画出电路的状态转换图,说明模块 A 中各输入信号功能。

```
module A(clk,rst,s,out)
input clk,rst,s;
output[3:0] out;
wire[3:0] a,b;
wire flag;
reg[3:0] c;

assign a = out + 1;
assign b = out - 1;
assign flag = (out == 9)? 1:0;
assign c = (rst|flg) ? 0 : (s ? a : b);

always@(posedge clk)
    out = c;
endmodule
```

参考答案:

模块 A 中

clk 时钟

rst 复位,计数清零

s 加、减计数选择信号, 1 加法计数, 0 减法计数

out 计数结果

状态表

五. 用 Verilog 语言描述一个带片选信号 CS 的 8 选 1 的数据选择器.要求片选信号 CS 为低电平有效.

参考答案:

写法一

```
module Mux8(a7, a6, a5, a4, a3, a2, a1, a0, cs, s, b) ;
    parameter      k = 1 ;
    input [k-1:0]    a0, a1, a2, a3 ;
    input [7:0]      s ; // one-hot select
    output[k-1:0]    b ;

    assign b = cs ? {k{1'bz}} : ({k{s[0]}} & a0) | ({k{s[1]}} & a1)
        | ({k{s[2]}} & a2) | ({k{s[3]}} & a3) | ({k{s[4]}} & a4) | ({k{s[5]}} & a5)
        | ({k{s[6]}} & a6) | ({k{s[7]}} & a7);
endmodule
```

写法二

```
module Mux8(A,CS,D,Y)
input[2:0] A;
input CS;
input[7:0] D;
output Y;
reg Y1;
always@(A) begin
    case(A)
        3'b000: Y1 = D[0];
        3'b001: Y1 = D[1];
        3'b010: Y1 = D[2];
        3'b011: Y1 = D[3];
        3'b100: Y1 = D[4];
        3'b101: Y1 = D[5];
        3'b110: Y1 = D[6];
        3'b111: Y1 = D[7];
    endcase end
assign Y = CS ? 1'bZ : Y1;
endmodule
```

六. 用 Verilog 语言实现对图 3 所示逻辑电路的逻辑功能描述。

 


图 3

参考答案:

```
module FSM_3
//-----<端口声明>-----
(clk,rst_n,X,Y,state_c);
input          clk          ;
input          rst_n        ;
input          X            ;
output         Y            ;
output [1:0]    state_c     ;
//-----<信号定义>-----
reg [1:0]      state_c      ;
reg [1:0]      state_n      ;
//-----<状态机参数>-----
localparam S0 = 2'b00      ;
localparam S1 = 2'b01      ;
localparam S2 = 2'b10      ;
localparam S3 = 2'b11      ;
```



```

//-----
//-- 状态机第1段
//-----
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)
        state_c <= S0;
    else
        state_c <= state_n;
end
//-----
//-- 状态机第2段
//-----
always @(*)begin
    case(state_c)
        S0: begin
            if(X==1'b0)
                state_n = S1;
            else
                state_n = S2;
        end
        S1: begin
            if(X==1'b0)
                state_n = S2;
            else
                state_n = S0;
        end
        S2: begin
            if(X==1'b0)
                state_n = S0;
            else
                state_n = S1;
        end
        S3: begin
            if(X==1'b0)
                state_n = S2;
            else
                state_n = S1;
        end
        default:state_n = S0;
    endcase
end

//-----
//-- 状态机第3段
//-----

always @(*)
begin
    if(state_c==S3 || (state_c==S1 && X==1'b0) || (state_c==S2 && X==1'b1))
        Y <= 1'b1;
    else
        Y <= 1'b0;
end

endmodule


```

七. 某个车间有红、黄两个故障指示灯，用来表示 A, B, C 三台设备的工作情况。

如果一台设备出现故障，则黄灯亮；如果两台设备出现故障，则红灯亮；如果三台设备同时出现故障，则红灯和黄灯都亮。试用一片 74HC138 译码器和少量门电路设计一个能实现此要求的逻辑电路。

要求：

 - (1) 进行逻辑抽象，列出真值表
- (2) 写出逻辑表达式并化简
- (3) 画出电路连接图



参考答案:

- (1) 进行逻辑抽象，列出真值表

输入信号 A, B, C 分别表示三个设备状态，1 表示设备故障，0 表示设备正常。

输出信号 R, Y 分别表示红、黄两个故障指示灯状态，1 表示灯亮，0 表示灯灭。

输入信号和输出信号真值表如下：

A	B	C	R	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

(2) 写出最小项之和逻辑表达式

$$R = A'BC + AB'C + ABC' + ABC;$$


$$Y = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

(3) 画出电路连接图:

将 A, B, C 分别与 138 译码器的地址选择信号 A₂, A₁, A₀ 相连, 则

$$R = Y_3 + Y_5 + Y_6 + Y_7 = (Y_3'Y_5'Y_6'Y_7')';$$
 
$$Y = Y_1 + Y_2 + Y_4 + Y_7 = (Y_1'Y_2'Y_4'Y_7')';$$



八. 试用 D 触发器和门电路设计一个同步七进制计数器


要求:

- (1) 画出状态转换图和状态转换表
- (2) 利用卡洛图进行化简得到状态方程
- (3) 根据 D 触发器特性方程得到驱动方程
- (4) 画出逻辑电路图

参考答案:

- (1) 画出状态转换表

Q2*Q1*Q0* Q2	Q1Q0			
	00	01	11	10
0	001	010	100	011
1	101	110	000	000

 

(2) 利用卡诺图化简得到状态方程 (5 分)

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	X	0

$$Q_2^* = Q_2 Q_1' + Q_1 Q_0$$

$Q_1 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	X	0

$$Q_1^* = Q_1' Q_0 + Q_2' Q_1 Q_0'$$

$Q_0 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	X	0

$$Q_0^* = Q_1' Q_0' + Q_2' Q_1 Q_0'$$

(3) 根据 D 触发器特性方程得到驱动方程 (5 分)

$$D_2 = Q_2 Q_1' + Q_1 Q_0; \quad D_1 = Q_1' Q_0 + Q_2' Q_1 Q_0'; \quad D_0 = Q_1' Q_0' + Q_2' Q_1 Q_0';$$

(4) 电路图 略

九. 一个口罩生产厂共有三条生产线L1,L2,L3可用于生产口罩,其中正常生产时只启动两条生产线L1,L2用于生产,L3为备用生产线.当市场中口罩紧缺时,才开启L3生产线进行生产.当市场对口罩需求量急剧下降时,工厂必须关闭其余生产线,只保留L1生产线用于生产.此外该口罩生产厂为了应对临时停电的情况,配备有一台发电机F,但该发电机发出的电能只能够维持生产线L1的运行,因此一旦停电($E=0$),首先必须关闭全部在运行的生产线,然后开启发电机F,最后开启生产线L1.当恢复供电($E=1$)时,首先必须关闭生产线L1,然后关闭发电机F,随后再开启生产线恢复生产.试设计一个逻辑控制电路用于控制生产线L1,L2,L3及发电机F的开启与关闭,假设市场供求关系用G表示, $G=0$ 表示市场供求关系平衡, $G=1$ 表示市场中口罩紧缺, $G=2$ 表示市场中口罩需求量急剧下降.

要求:

- (1) 进行逻辑抽象,列出该控制电路输入和输出信号进行说明,
- (2) 列出逻辑控制电路的状态转换表
- (3) 用 Verilog 有限状态机描述该逻辑控制电路

参考答案:

- (1) 设逻辑变量 L1,L2,L3,F 分别表示生产线 L1,L2,L3 和发电机的开启和关闭,开启为 1,关闭为 0;设逻辑变量 E 表示停电和来电状态, $E=1$ 表示来电, $E=0$ 表示停电;变量 G 表示市场供求关系, $G=0$ 表示市场供求关系平衡, $G=1$ 表示市场中口罩紧缺, $G=2$ 表示市场中口罩需求量急剧下降. 逻辑控制电路的输入信号包括 E,G 以及 clk 和复位信号 rst 四个量;输出信号包括 L1,L2,L3,F 四个量。
- (2) 对题意进行分析可得出该电路共分为 S0, S1, S2, S3, S4 五个状态。分别表示为

解法 1:

S0: 正常生产; 根据 G 的不同, 开启和关闭不同的生产线, 发电机关闭 $F=0$;

$G=0$ 时, $L1=L2=1, L3=0$;

$G=1$ 时, $L1=L2=L3=1$;

$G=2$ 时, $L1=1, L2=L3=0$;


S1: 停止生产; $L1=L2=L3=0$, 发电机关闭 $F=0$;

S2: 开启发电机; 开启发电机 $F=1$, 生产线关闭 $L1=L2=L3=0$;

S3: 发电生产; 发电机开启 $F=1, L1=1, L2=L3=0$;

S4: 停止发电生产; $L1=0, L2=L3=0$; 发电机开启 $F=1$;

系统复位 $rst=1$ 时进入 S1 关闭所有生产线状态; 用三位二进制数对 S0, S1, S2, S3, S4 进行编码分别为 000, 001, 010, 011, 100。状态转换图如下:

 

解法 2: S2 和 S4 状态等价可以合并, 因此电路状态减少为四个。

S0: 正常生产; 根据 G 的不同, 开启和关闭不同的生产线, 发电机关闭 $F=0$;

$G=0$ 时, $L1=L2=1, L3=0$;

$G=1$ 时, $L1=L2=L3=1$;


$G=2$ 时, $L1=1, L2=L3=0$;

S1: 停止生产; $L1=L2=L3=0$, 发电机关闭 $F=0$;

S2: 准备发电生产; 开启发电机 $F=1$, 生产线关闭 $L1=L2=L3=0$;

S3: 发电生产; 发电机开启 $F=1, L1=1, L2=L3=0$;

 系统复位 $rst=1$ 时进入 S1 关闭所有生产线状态; 用三位二进制数对 S0, S1, S2, S3 进行编码分别为 00, 01, 10, 11。状态转换图如下:



(3)解法 1: 用三位二进制数对 S0, S1, S2, S3, S4 进行编码分别为 000, 001, 010, 011, 100, 根据状态转换图和输出信号分析可写出逻辑控制模块如下:

```

module control(rst,clk,G,E,L1,L2,L3,F)

input rst,clk,E;

input[1:0] G;

output L1,L2,L3,F;

wire[2:0] state;

reg[2:0] next;

reg L1,L2,L3,F;

parameter S0 = 3'b000, S1= 3'b001, S2= 3'b010, S3= 3'b011, S4= 3'b100;

// next state logic

always@(*) begin

    case(state)

        S0: next = E ?  S0 : S1;

        S1: next = E ?  S0 : S2;

        S2: next = E ?  S1 : S3;

        S3: next = E ?  S4 : S3;

        S4: next = E ?  S1 : S3;

        default: next = S1;

    endcase

end

```



```

end

// output logic

always@(*) begin

case(state)

    S0: begin case(G)

        0: {L1,L2,L3,F} = 4'b1100;

        1: {L1,L2,L3,F} = 4'b1110;

        2: {L1,L2,L3,F} = 4'b1000;

        default: {L1,L2,L3,F} = 4'b1100;

    end

    S1: {L1,L2,L3,F} = 4'b0000;

    S2: {L1,L2,L3,F} = 4'b0001;

    S3: {L1,L2,L3,F} = 4'b1001;

    S4: {L1,L2,L3,F} = 4'b0001;

    default: {L1,L2,L3,F} = 4'b0000;

endcase

end

// state register

always@(posedge clk or negedge rst)

if (!rst) state <= S1;

else state <= next;

endmodule

```

解法 2：用两位二进制数对 S0, S1, S2, S3 进行编码分别为 00, 01, 10, 11，根据状态转换图和输出信号分析可写出逻辑控制模块如下：

```

module control(rst,clk,G,E,L1,L2,L3,F)

input rst,clk,E;

input[1:0] G;

output L1,L2,L3,F;

wire[1:0] state;

reg[1:0] next;

reg L1,L2,L3,F;

parameter S0 = 2'b00, S1= 2'b01, S2= 2'b10, S3= 2'b11;

// next state logic

always@(*) begin

    case(state)

        S0: next = E ?  S0 : S1;

        S1: next = E ?  S0 : S2;

        S2: next = E ?  S1 : S3;

        S3: next = E ?  S2 : S3;

        default: next = S1;

    endcase

end

// output logic

always@(*) begin

case(state)

    S0: begin case(G)

        0: {L1,L2,L3,F} = 4'b1100;

        1: {L1,L2,L3,F} = 4'b1110;

```

2: {L1,L2,L3,F} = 4'b1000;

default: {L1,L2,L3,F} = 4'b1100;

end

S1: {L1,L2,L3,F} = 4'b0000;

S2: {L1,L2,L3,F} = 4'b0001;

S3: {L1,L2,L3,F} = 4'b1001;

default: {L1,L2,L3,F} = 4'b0000;

endcase

end

// state register

always@(posedge clk or negedge rst)

if (!rst) state <= S1;

else state <= next;

endmodule